



X1- Cristal sub faixa de cw 40 metros
C1= Valor varia em função do VFO/VXO usado

Para usar VXO ou VFO
Retire X1, C3 e C4, solde no lugar de C4 um capacitor de 0.1uF